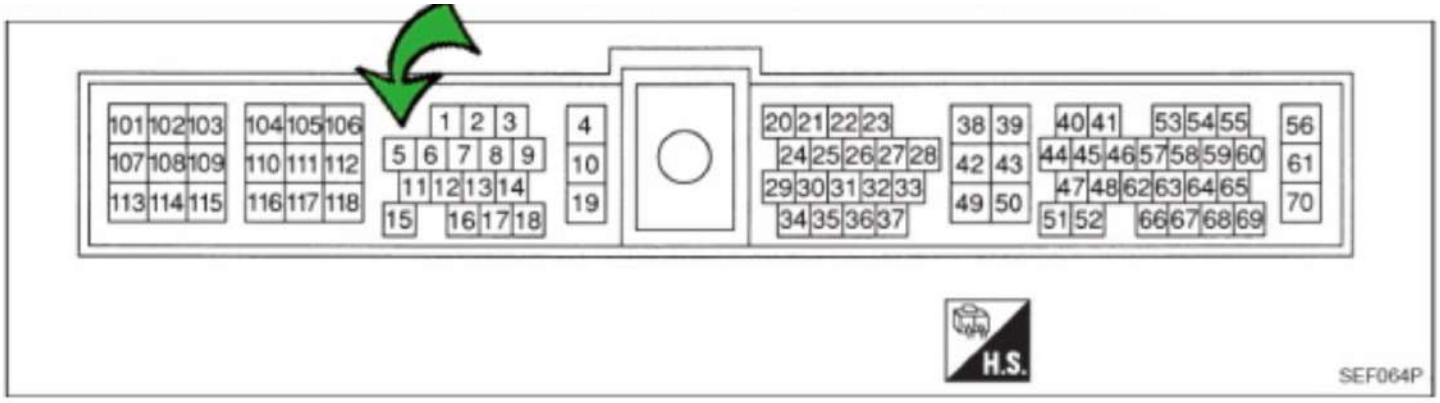

Sur la prise du calculateur d'origine de y61 couper le fil qui arrive à cette borne et brancher le fil de notre faisceau simplifier (contagiri) du coter qui repart dans le faisceau et non du coter qui rentre dans le calculateur